
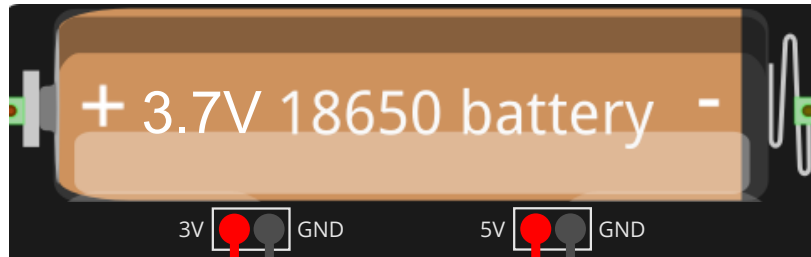




Battery Shield

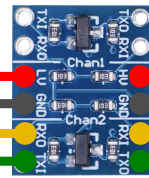

2-Channel Logic Level Converter




LM393 Photoresistor

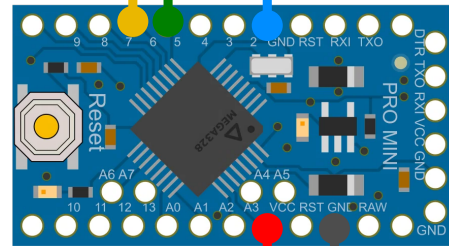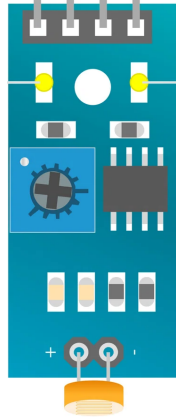

Arduino Pro Mini (3.3V, 8Mhz)



Speaker

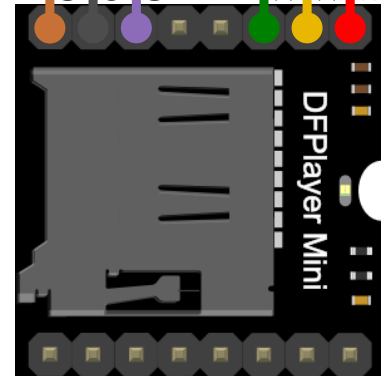

DFPlayer Mini